PROYECTO INTERGRADOR I

DOCENTE: GONZALO VERA

ALUMNO/A: KARINA JAZMIN BARBERO

CARRERA: TÉCNICO SUPERIOR EN TELECOMUNICACIONES

Trabajo Practico #3 Transductores binarios

Objetivos

- Practicas con el framework de Arduino en VsCode
- Primera aproximación a un entrenador básico
- Practica con sensores y actuadores digitales
- Primera aproximación a un controlador


Ejercicios a resolver:

Nivel Principiante

Ejercicio 1:

Encender un LED


• Enciende el led1 conectado al GPIO18 de forma continua.

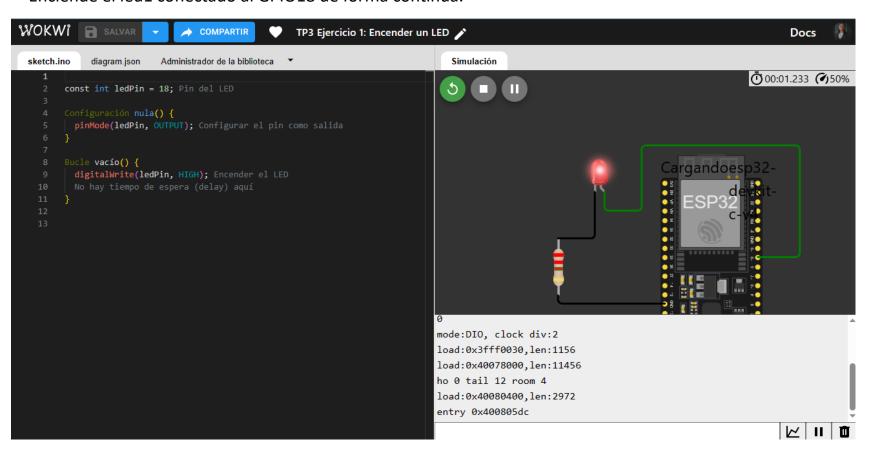

Ejercicio 2:

Parpadeo de un LED


• Programa el led1 para que parpadee con un intervalo de 1 segundo.

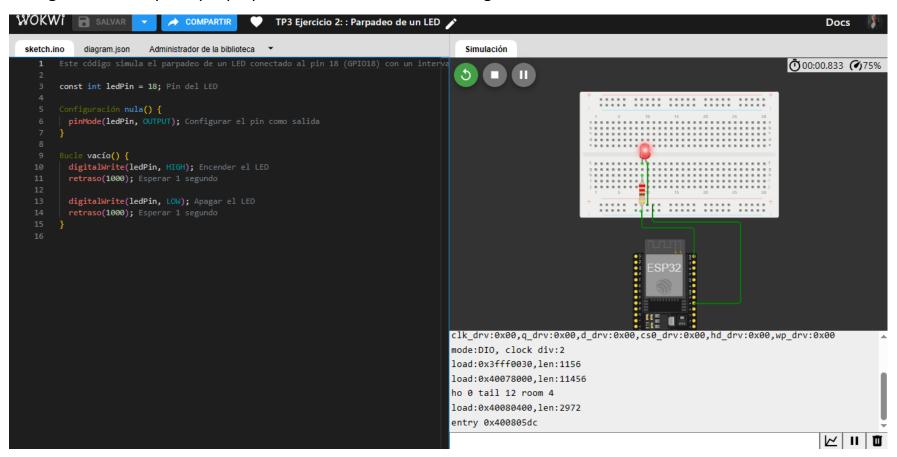

Ejercicio 3:

Secuencia de LEDs


• Crea una secuencia que encienda los LEDs del led1 al led3 de forma sucesiva, cada uno durante 500ms.

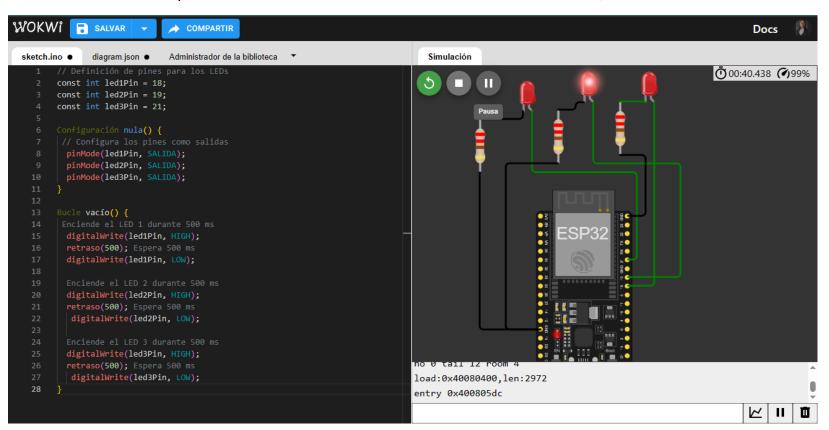

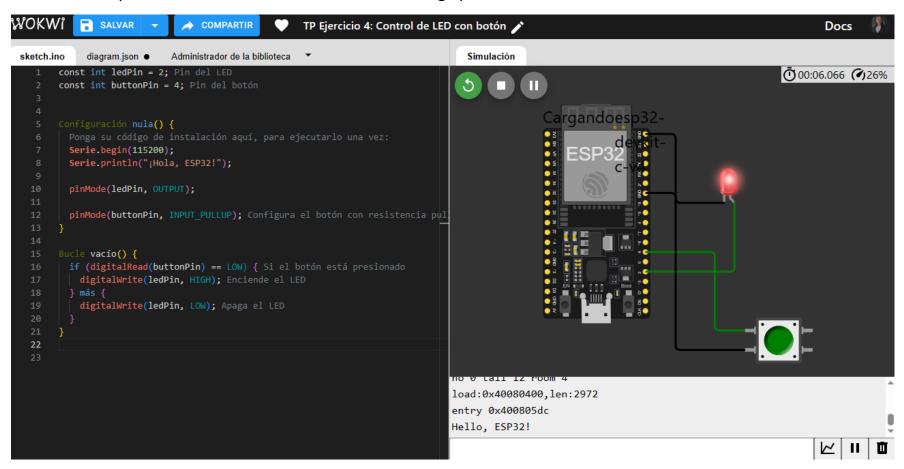Ejercicio 4:

Control de LED con botón


• Usa el btn1 para encender el led1 mientras se mantenga presionado.



Nivel Intermedio

Ejercicio 5: Uso de botón con estado


• Cambia el estado del led1 cada vez que se presione y suelte el btn1.

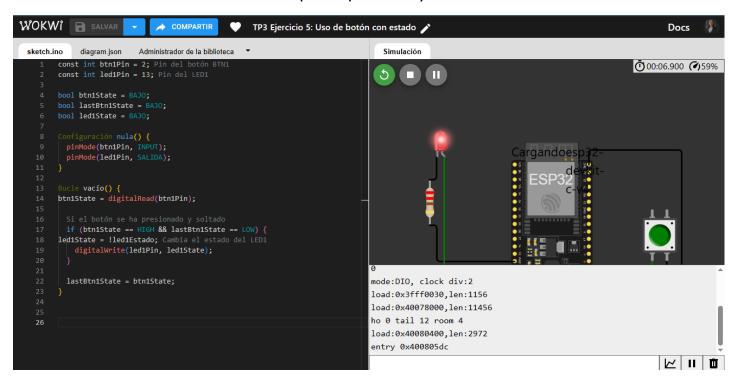

Ejercicio 6:

Debounce de botón


• Implementa una lógica de Debounce en el btn1 para evitar lecturas erróneas.

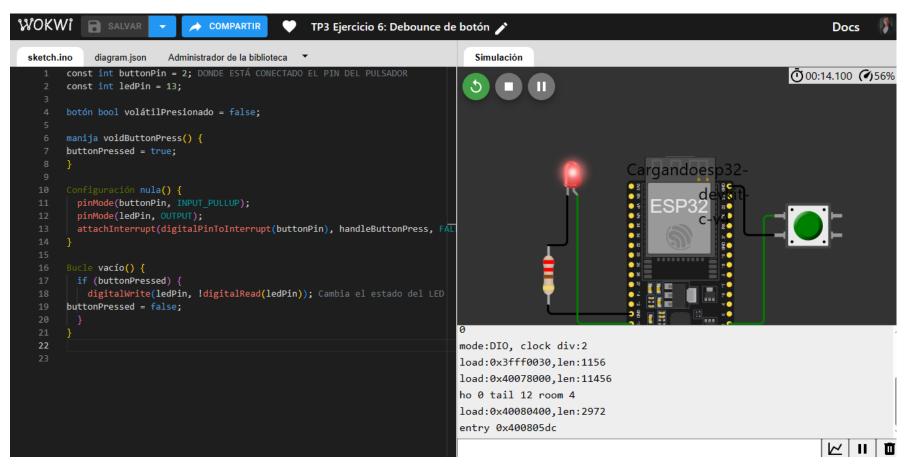

Ejercicio 7:

Control de múltiples LEDs con botones


• Usa btn1 y btn2 para controlar el estado de led1 y led2 respectivamente.

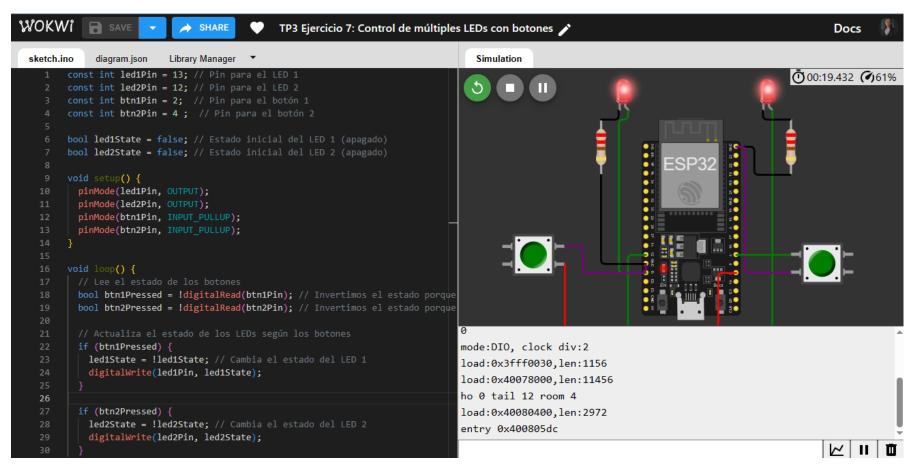

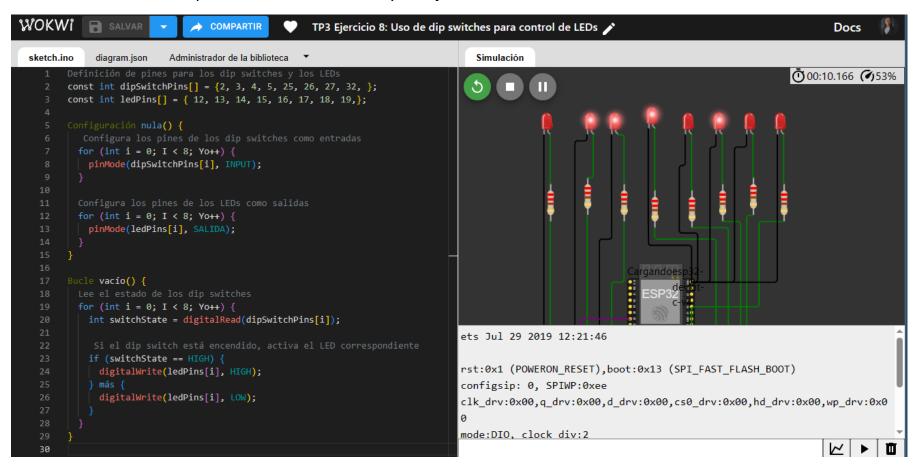Ejercicio 8:

Uso de dip switches para control de LEDs


• Lee el estado de los dip switches sw1.1 a sw1.8 y refleja el estado en los led1 a led8.



Nivel Avanzado


Ejercicio 9: Secuencia de LEDs con botón

• Crea una secuencia de luces que avance cada vez que se presione btn1.

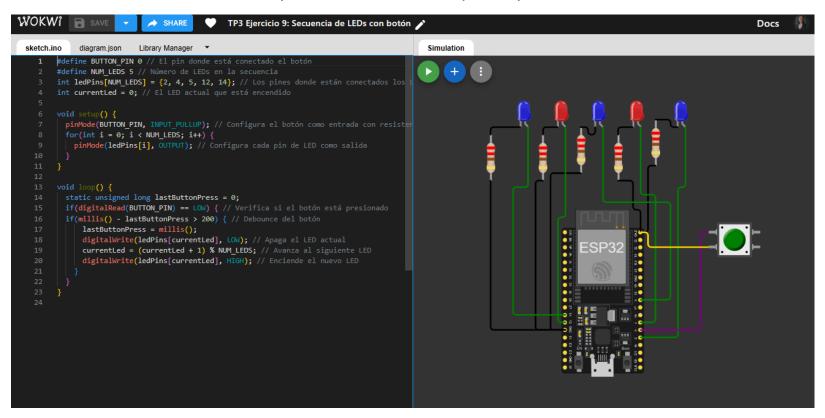


Ejercicio 10: Control de velocidad de parpadeo con dip switch

• Utiliza los dip switches sw1.1 a sw1.3 para controlar la velocidad de parpadeo de led1, asignando distintas velocidades.

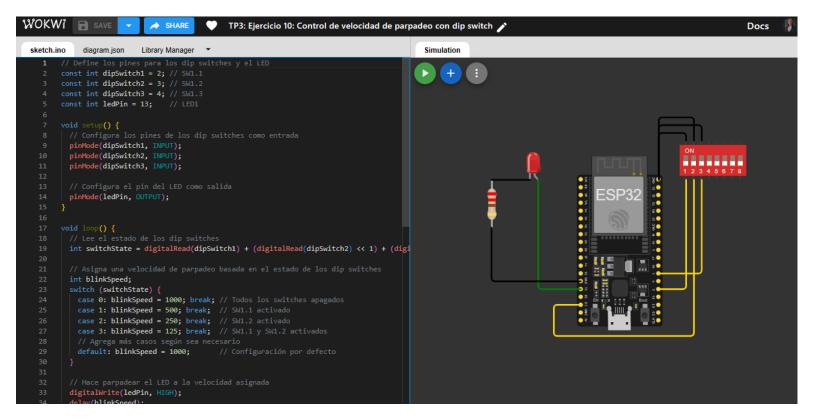


Ejercicio 11: Patrón de parpadeo de LEDs con dip switches

• Establece un patrón de parpadeo para los led1 a led8 basado en la combinación de estados de sw1.1 a sw1.4. Por ejemplo, cada posición activa del switch puede representar un patrón diferente (como parpadeo rápido, lento, secuencial, etc.)

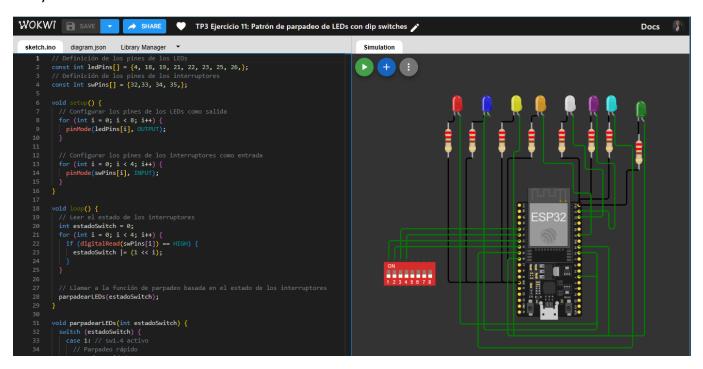

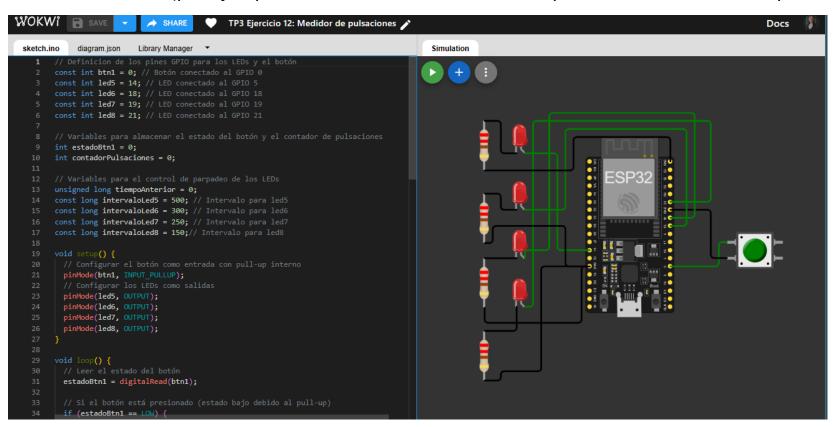Ejercicio 12: Medidor de pulsaciones


• Programa un contador de pulsaciones utilizando btn1. El número de pulsaciones debe mostrarse en una secuencia de LEDs (por ejemplo, led5 a led8 donde cada LED representa una cantidad de pulsaciones).




https://wokwi.com/projects/398033745515581441

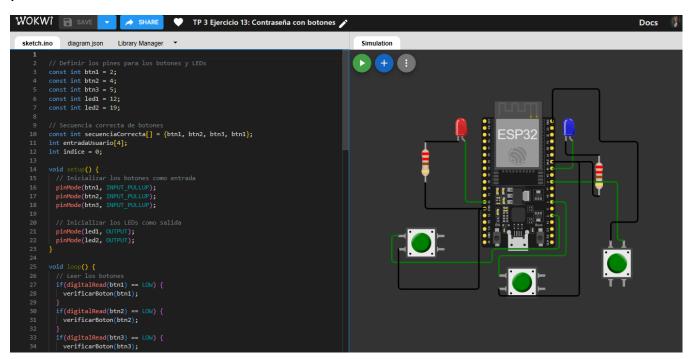Ejercicio 13: Contraseña con botones

• Implementa un sistema de contraseña usando btn1, btn2, y btn3 donde una secuencia específica de pulsaciones activa led1. Si la secuencia es incorrecta, led2 debería encenderse.




Ejercicio 14: Aplicación de timers para control de LEDs • Utiliza el temporizador del ESP32 para controlar el parpadeo de led1 a led4 sin usar la función delay (), permitiendo que el programa ejecute otras tareas mientras los LEDs parpadean.

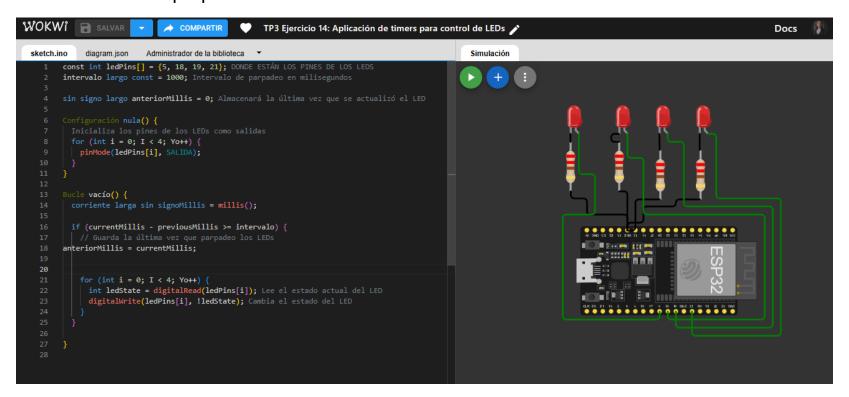

Ejercicio 15: Control de LEDs mediante comunicación serial

• Escribe un programa que reciba comandos a través del puerto serie para controlar los LEDs. Por ejemplo, enviar '1' podría encender led1, '2' apagar led2, etc.

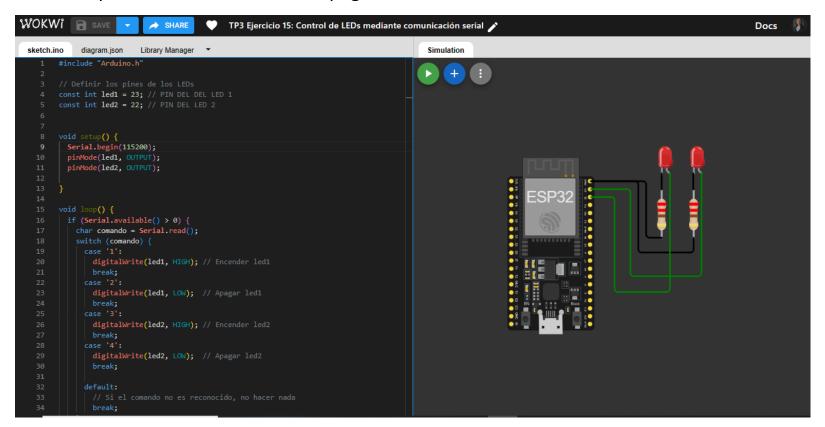

Ejercicio 16: Secuencia de luces de emergencia

• Simula luces de emergencia con los LEDs, donde led1 y led2 parpadean alternativamente en un patrón rápido, mientras que led3 y led4 lo hacen en un patrón más lento.

